

## Série de TD N°2(Circuits Combinatoires)


### Exercice N°1:

Un comparateur n bits est un circuit servant à comparer 2 mots ( $A_0A_1 \dots A_{n-1}$ ) et ( $B_0B_1 \dots B_{n-1}$ ) de n bits chacun. La sortie vaut 1 si les mots sont identiques et 0 sinon.

1. Réaliser un comparateur 1 bit.
2. En déduire le circuit du comparateur 4 bits.
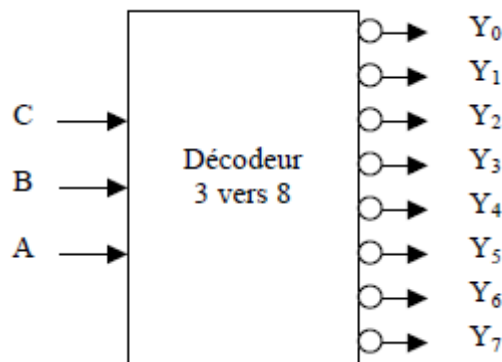
### Exercice N°2:

On souhaite faire la synthèse d'un décodeur 3 vers 8 avec les sorties actives au niveau bas.




- 1-Etablir la table de vérité du circuit.
- 2-Déterminer les fonctions de sorties  $Y_i=f(A,B,C)$
- 3-Donner une implantation avec des portes NAND
- 4-Comment faut-il modifier le schéma pour ajouter au circuit une entrée de validation  $\bar{V}$  telle que le circuit fonctionne normalement quand  $\bar{V} = 1$  et que toutes les sorties  $Y_i = 1$  quand  $\bar{V} = 0$  ?

 
### Exercice N°3:

On cherche à réaliser un circuit permettant d'effectuer l'addition ou la soustraction sur 1 bit avec retenue entrante et sortante.

- 1-établir la table de vérité et le schéma du demi-additionneur qui effectue l'opération  $S_i = A_i + B_i$  et qui calcule la retenue sortante.



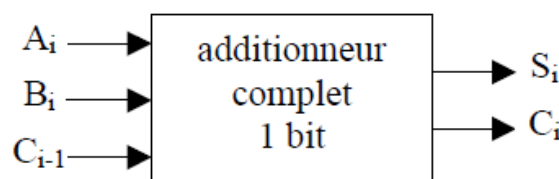
- 2-En déduire la table de vérité et le schéma de l'additionneur complet qui effectue l'opération  $S_i = A_i + B_i + C_{i-1}$  et qui calcule la retenue sortante.



- 3-même questions 1 et 2 pour le soustracteur.
- 4-en comparant l'étage additionneur et l'étage soustracteur 1 bit, proposer un montage unique qui, à l'aide d'une commande externe permet de réaliser soit l'addition, soit la soustraction.

 
### Exercice N°4:

Analyser le circuit ci-dessous et définir son rôle



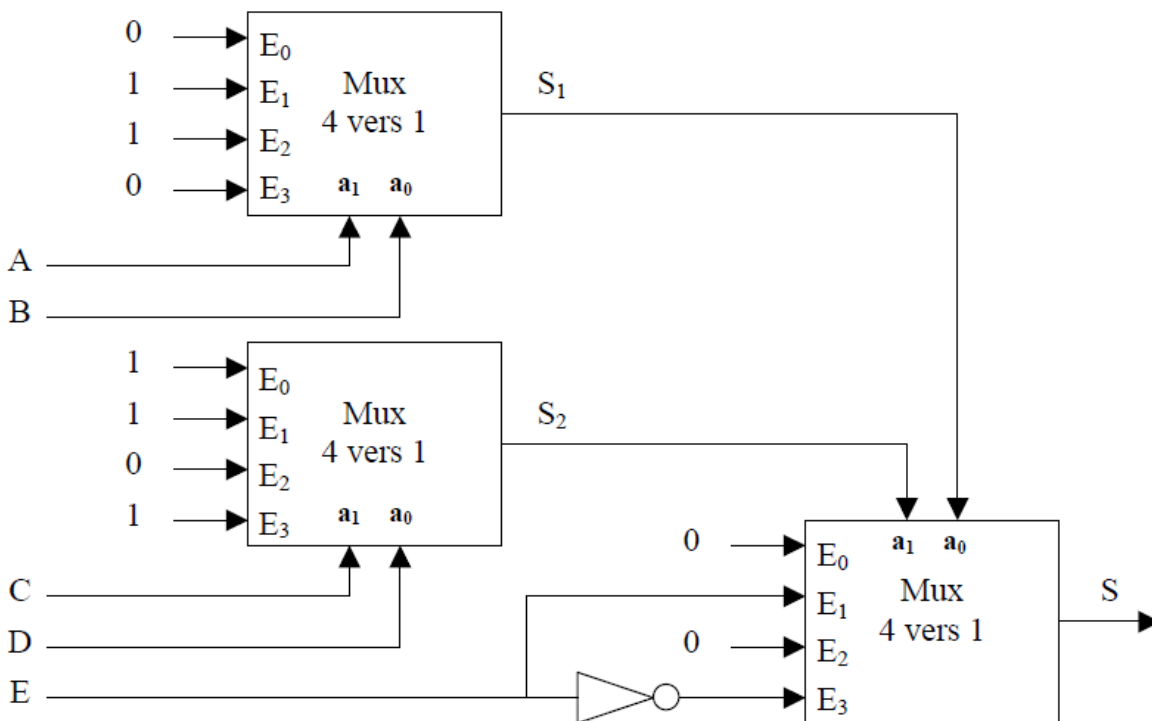
### Exercice N°5:

Donner l'équation logique  $S=f(A,B,C,D,E)$  du circuit suivant :


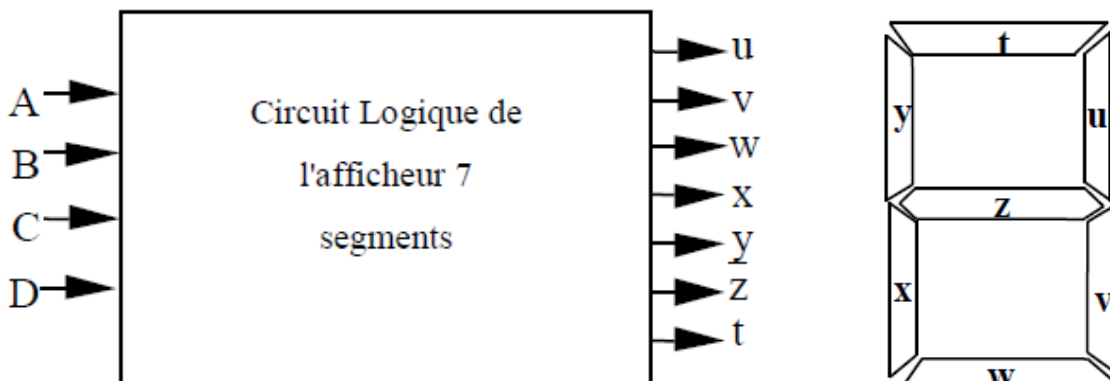
### Exercice N°6:

L'afficheur 7 segments permet de présenter les nombres décimaux à partir de leur code BCD (Binary Coded Decimal). Chaque chiffre décimal est représenté par quatre chiffres binaires notés A, B, C, D comme illustré par la figure suivante.




1. Donner la table de vérité de l'afficheur 7 segments.
2. Simplifier par la méthode algébrique ou la méthode graphique les expressions des différentes sorties.
3. Donner le logigramme de l'afficheur 7 segments.
 
### Exercice N°7:


Le logigramme de la figure suivante est une unité arithmétique et logique de taille 1 bit. Sur ce circuit, on dispose de deux multiplexeurs :

- le premier a 4 entrées sélectionnées par OPÉRATION. Selon l'entrée OPÉRATION, on obtient en résultat le produit logique de A et B, la somme logique de A ou B, l'addition arithmétique de A à B, et enfin, l'entrée B ou son complément.
- le deuxième a deux entrées sélectionnée par COMPLÉMENT permettant de complémenter à souhait l'entrée B



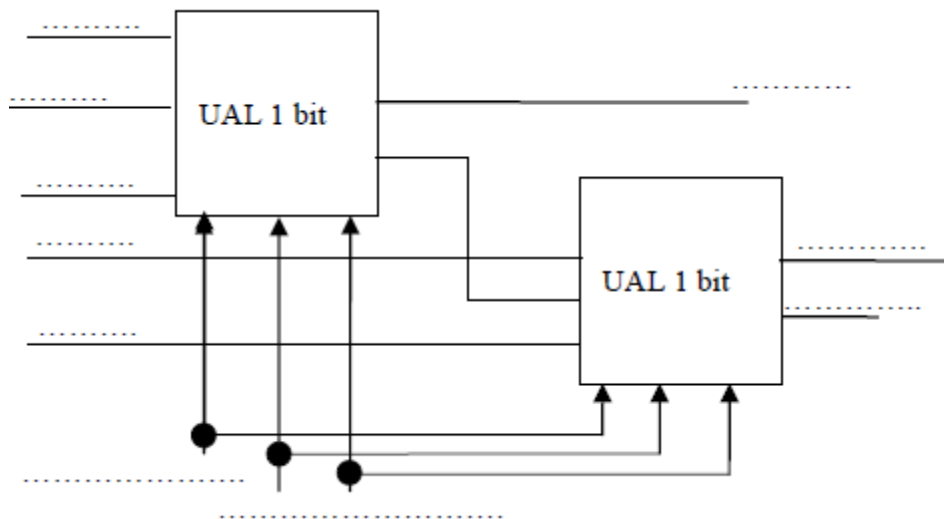1. Compléter le circuit de la figure suivante de sorte à obtenir une unité arithmétique et logique 2bits. Placer pour répondre sur la figure ci-dessous :

- Les lignes de sélection OPÉRATION et COMPLÉMENT.
- les entrées du circuit :  $A_0, A_1, B_0, B_1, Re$  où  $Re$  est la retenue en entrée
- les sorties :  $S_0, S_1$  et  $Rs$  où  $Rs$  est la retenue en sortie.



2. Proposer une approche permettant de réaliser la soustraction de B à A. Justifier votre réponse.

### Exercice N°8:

Un système reçoit, codés en binaire naturel, des nombres compris entre 0 et 20 (inclus). Les digits d'entrée sont par poids d'ordre croissant A, B, C, D et E. Le système délivre trois informations S, T et U :

- La sortie S vaut 1 lorsqu'un nombre divisible par trois se présente à l'entrée.
  - La sortie T vaut 1 lorsqu'un nombre divisible par cinq se présente à l'entrée.
  - La sortie U vaut 1 lorsqu'un nombre divisible par sept se présente à l'entrée.
1. donner le schéma symbolique de ce système.
  2. Donner la table de vérité du système.
  3. Simplifier les équations logiques à l'aide des tableaux de Karnaugh.
  4. Réaliser les fonctions T et U à l'aide de portes NAND.
  5. Réaliser les fonctions S, T, U à l'aide de multiplexeurs 16 entrées.