
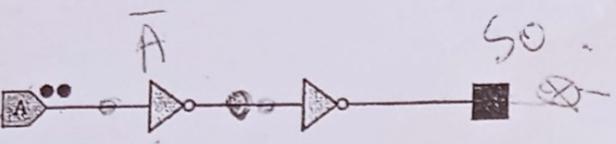


Manipulation

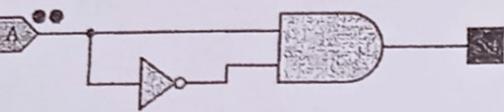
- Réalisez les circuits suivants, observez les valeurs de la sortie en fonction des valeurs appliquées à l'entrée puis choisissez la bonne réponse:




- La sortie S0 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



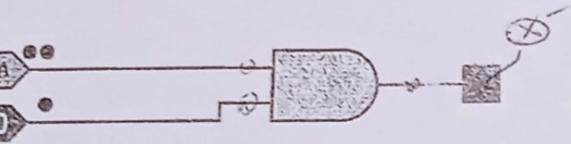
- La sortie S1 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



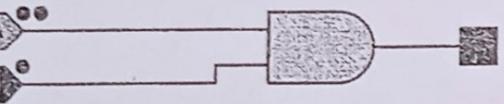
- La sortie S2 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



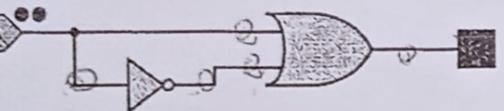
- La sortie S3 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



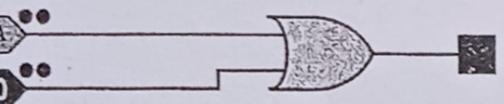
- La sortie S4 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



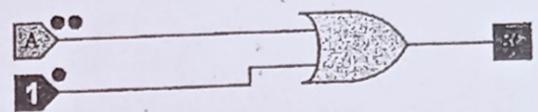
- La sortie S5 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



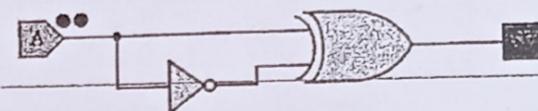
- La sortie S6 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



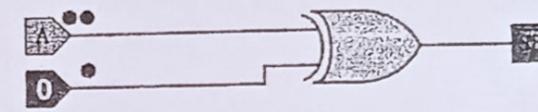
- La sortie S7 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



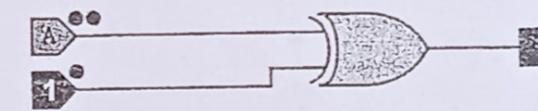
- La sortie S8 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



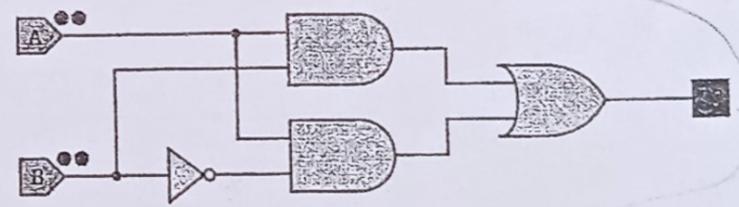- La sortie S9 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



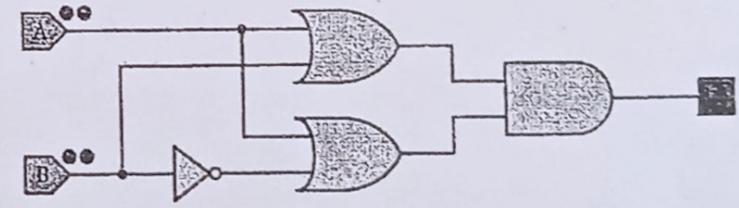- La sortie C3 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1



- La sortie C4 :
- dépend de l'entrée A:
 - égale à A
 - égale à l'inverse de A
 - ne dépend pas de l'entrée A:
 - égale à 0
 - égale à 1