


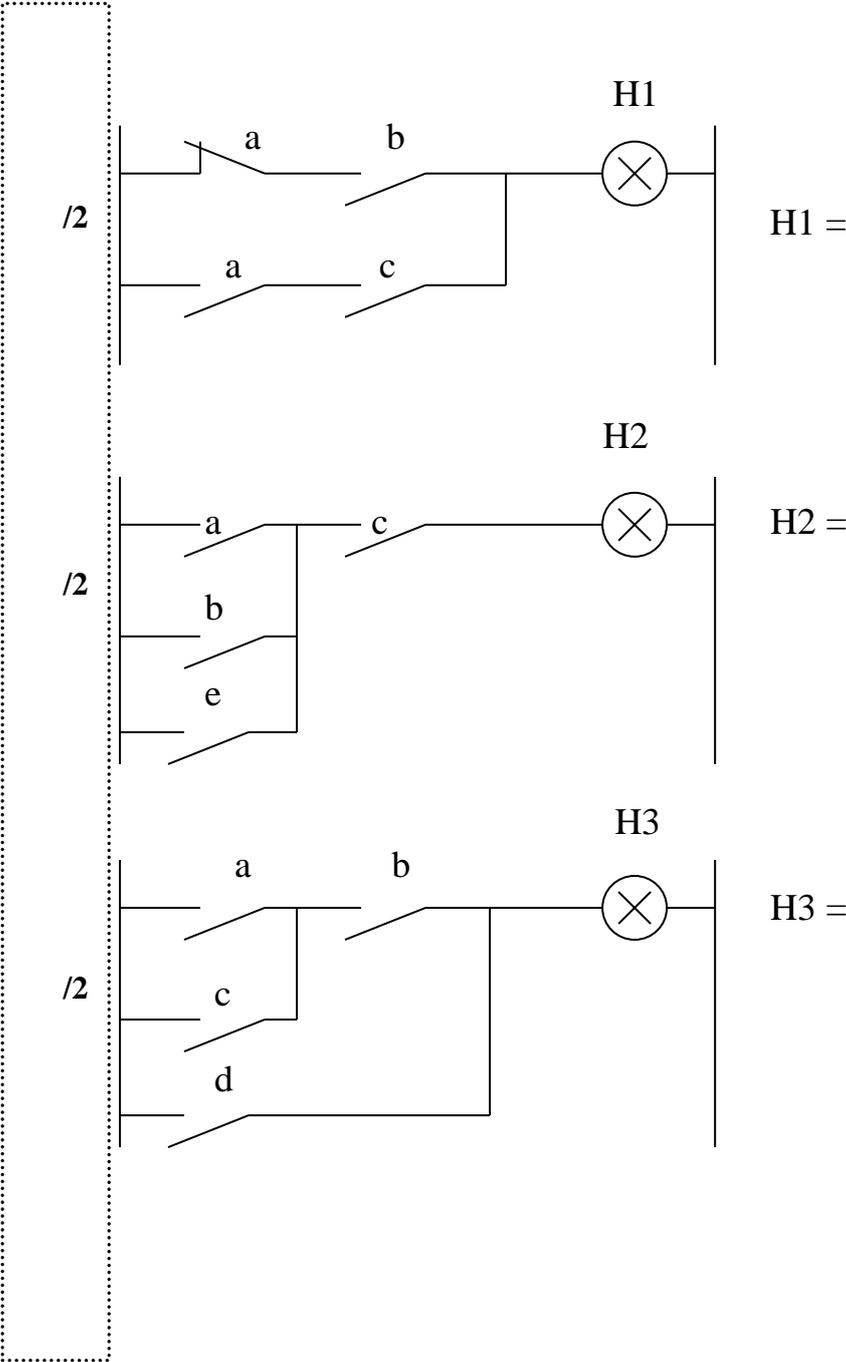
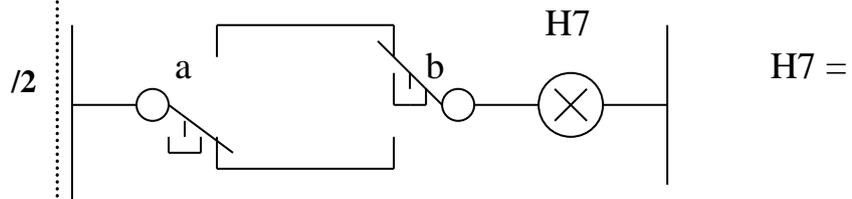
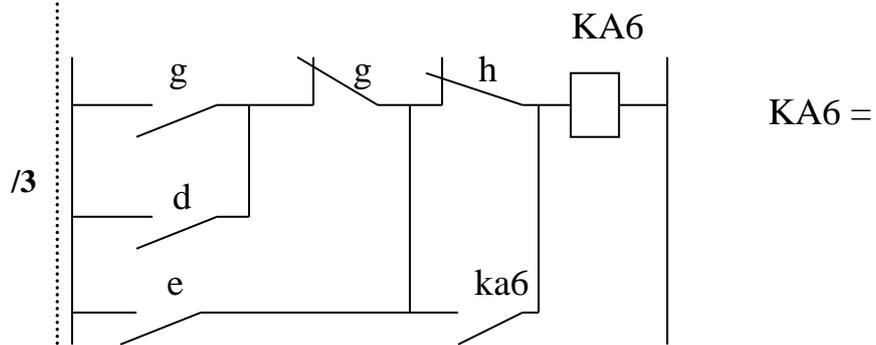


TD2 automatisme industriel (révision porte logique)

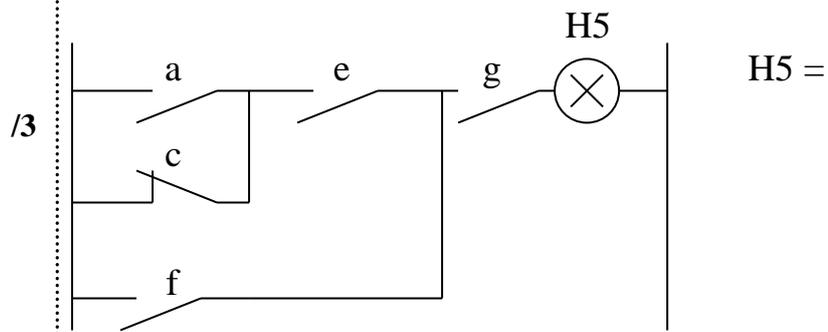☐ Etablir les équations des schémas suivants.



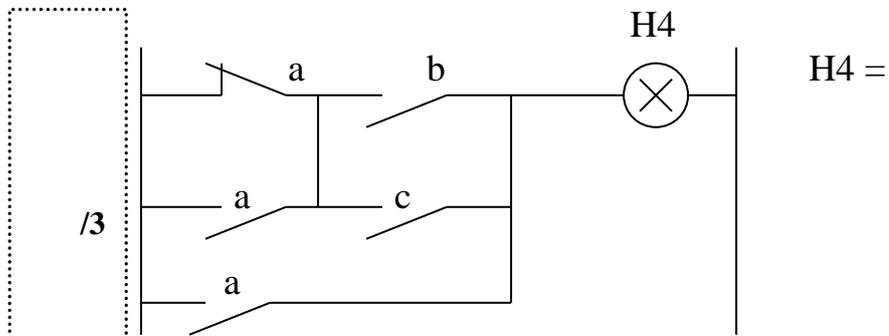

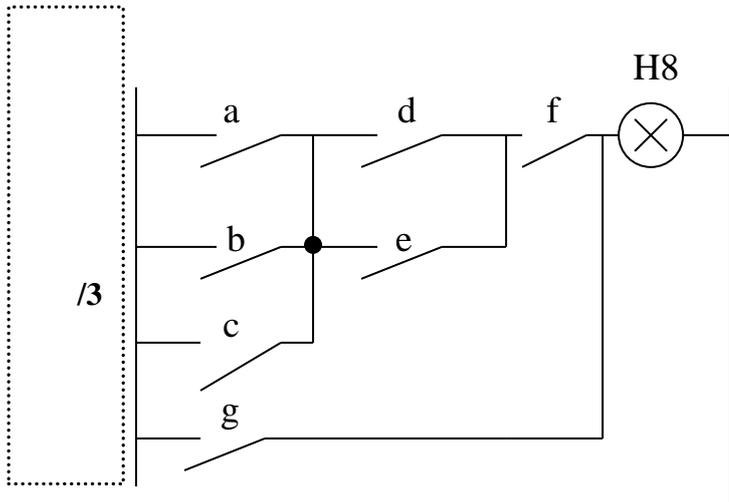

H8 =